


Pràctica-2: Simple-Sèrie

1. Introducció:.....Que pretens fer en aquesta pràctica?


2. Objectius:.....Que pretens demostrar en aquesta pràctica?

3. Experimentació:

Circuito simple

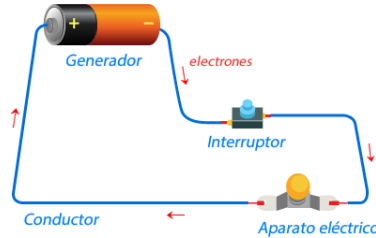

Circuit-Simple-1	Aplicació de fórmules	Comprovació Téster
Quin voltatge hi ha a la bombeta?		
Quina és la resistència de la bombeta ?		
Quina intensitat hi passa per la bombeta?		
Quin és el voltatge total ?		
Quina és la resistència total ?		
Quina és la intensitat total ?		

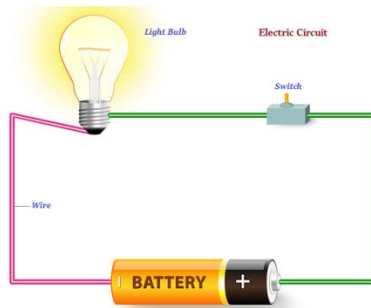

Circuit-Simple-2	Aplicació de fórmules	Comprovació Téster
Quin voltatge hi ha a la bombeta?		
Quina és la resistència de la bombeta ?		
Quina intensitat hi passa per la bombeta?		
Quin és el voltatge total ?		
Quina és la resistència total ?		
Quina és la intensitat total ?		

4. Anàlisi:.....Analitza el seu funcionament.

5. Simulacions:.....Simula aquests circuits amb el Crocodile/ TinkerCad i enganxa-ho aquí.

6. Fotos:.....Mostra un reportatge fotogràfic del muntatge

7. Conclusions:.....Que has après d'aquesta pràctica ?