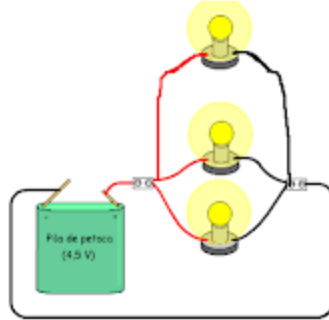


Pràctica-4: Circuit-Paral.lel


1. Introducció:.....Que pretens fer en aquesta pràctica?

2. Objectius:.....Que pretens demostrar en aquesta pràctica?

3. Experimentació:



Circuit-Paral.lel-1	Aplicació de fórmules	Comprovació Téster
Quin voltatge hi ha a cada bombeta?		
Quina és la resistència de cada bombeta ?		
Quina intensitat hi passa per cada bombeta?		
Quin és el voltatge total ?		
Quina és la resistència total ?		
Quina és la intensitat total ?		

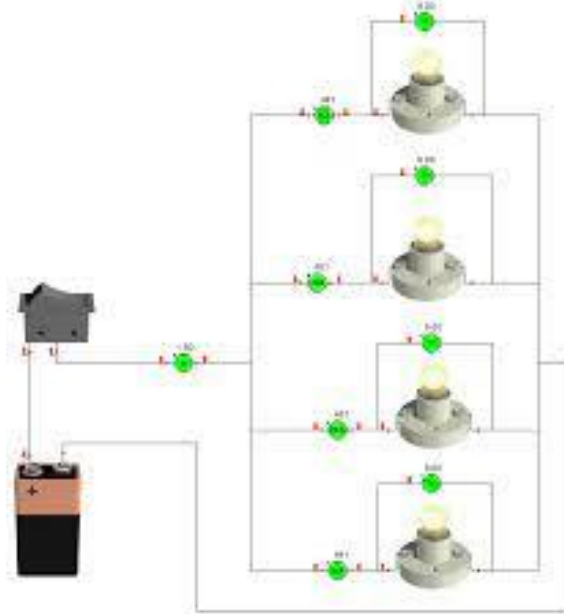

Circuit-Paral.lel-2	Aplicació de fórmules	Comprovació Téster
Quin voltatge hi ha a cada bombeta?		
Quina és la resistència de cada bombeta ?		
Quina intensitat hi passa per cada bombeta?		
Quin és el voltatge total ?		
Quina és la resistència total ?		
Quina és la intensitat total ?		

4. **Anàlisi:**.....Analitza el seu funcionament.
5. **Simulacions:**.....Simula aquests circuits amb el Crocodile/ TinkerCad i enganxa-ho aquí.
6. **Fotos:**.....Mostra un reportatge fotogràfic del muntatge
7. **Conclusions:**.....Que has après d'aquesta pràctica ?