

Obtén el senyal de la sortida Q d'un biestable $J-K$ master-slave activat per flanc de baixada, al qual s'apliquen els senyals següents:

