
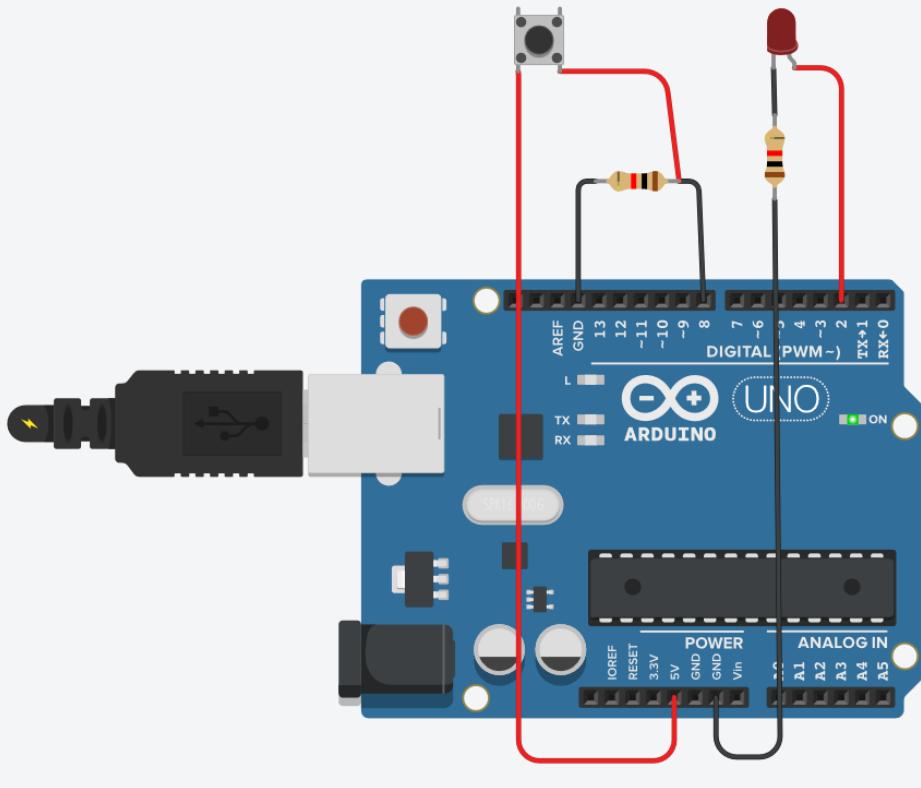



Pràctica-0: Pulsador-Led

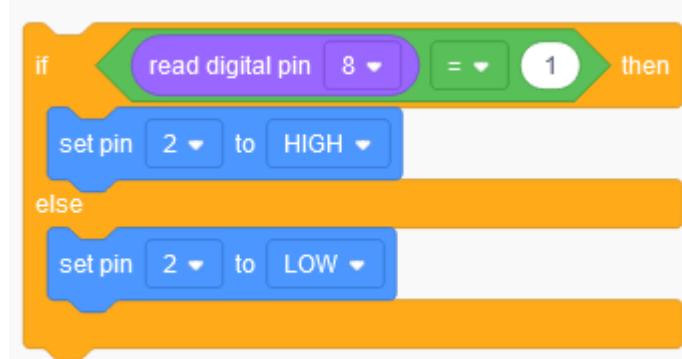Circuit-1: Fés que 1 pulsador encengui un led, i després fés el mateix amb 3 pulsadors i 3 leds



<i>Codi-Text</i>	<i>Codi-Blocs</i>
<pre> int pulsador=8; int led=2; void setup() { pinMode(pulsador, INPUT); pinMode(led,OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(pulsador)==HIGH) { digitalWrite(led,HIGH); } else { digitalWrite(led,LOW); } } </pre>	

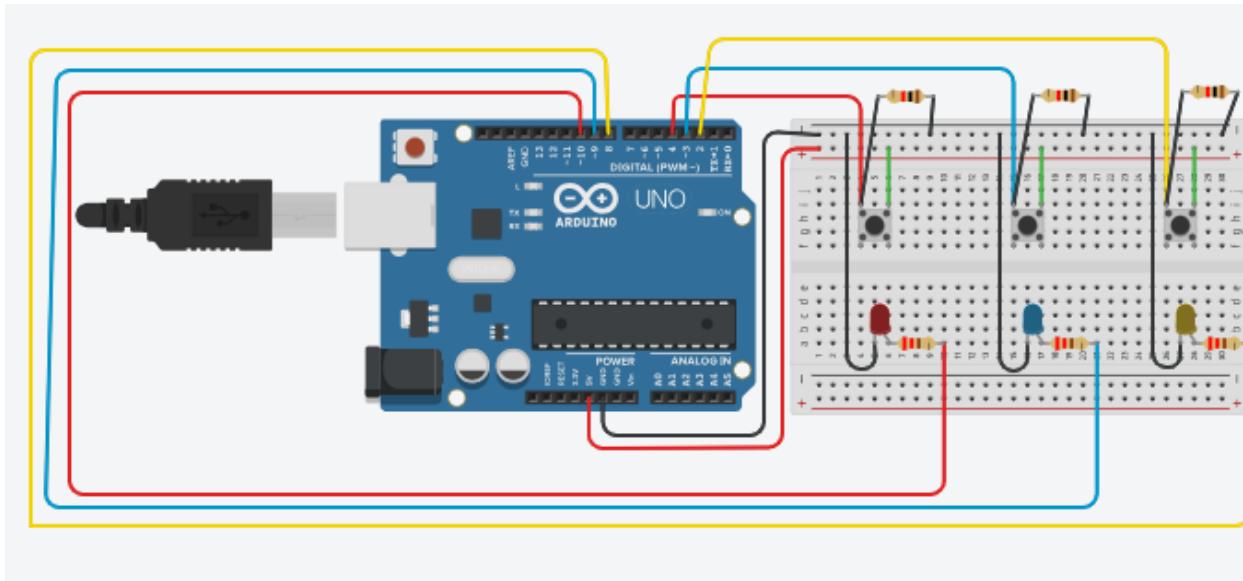Circuit-2: Fés que és el mateix, amb 3 pulsadors i 3 leds....intenta completar el codi de blocs



<i>Codi-Text</i>	<i>Codi-Blocs</i>
<pre> int pulsador2=2; int led8=8; int pulsador3=3; int led9=9; int pulsador4=4; int led10=10; void setup(){ { pinMode(pulsador2, INPUT); pinMode(led8,OUTPUT); } { pinMode(pulsador3, INPUT); pinMode(led9,OUTPUT); } { pinMode(pulsador4, INPUT); pinMode(led10,OUTPUT); } } void loop(){ if(digitalRead(pulsador2)==HIGH) { digitalWrite(led8,HIGH); } else { digitalWrite(led8,LOW); } if(digitalRead(pulsador3)==HIGH) { digitalWrite(led9,HIGH); } else { digitalWrite(led9,LOW); } if(digitalRead(pulsador4)==HIGH) { digitalWrite(led10,HIGH); } else { digitalWrite(led10,LOW); } } </pre>	

- 1. Introducció/Objectius:**
- 2. Components/Materials:**
- 3. Anàlisi-funcionament:**
- 4. Anàlisi-Codi:**
- 5. Canvis-realitzats:**
- 6. Experimentacions:**
- 7. Simulació-Tinkercad:**
- 8. Fotos/Videos:**
- 9. Aplicacions:**
- 10. Problemes/Conclusions:**